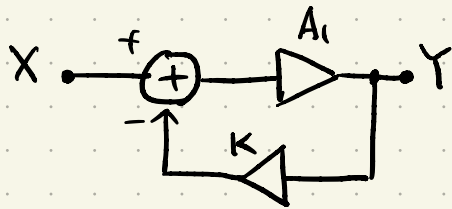



# Lec 43

## • Instability in Negative Feedback Analysis


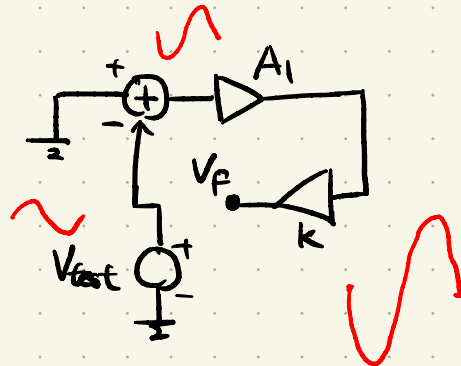
### Observations



$$\text{Loop Gain} = -\frac{V_F}{V_{\text{test}}} = KA_1$$




$V_F$  opposes  $V_{\text{test}}$

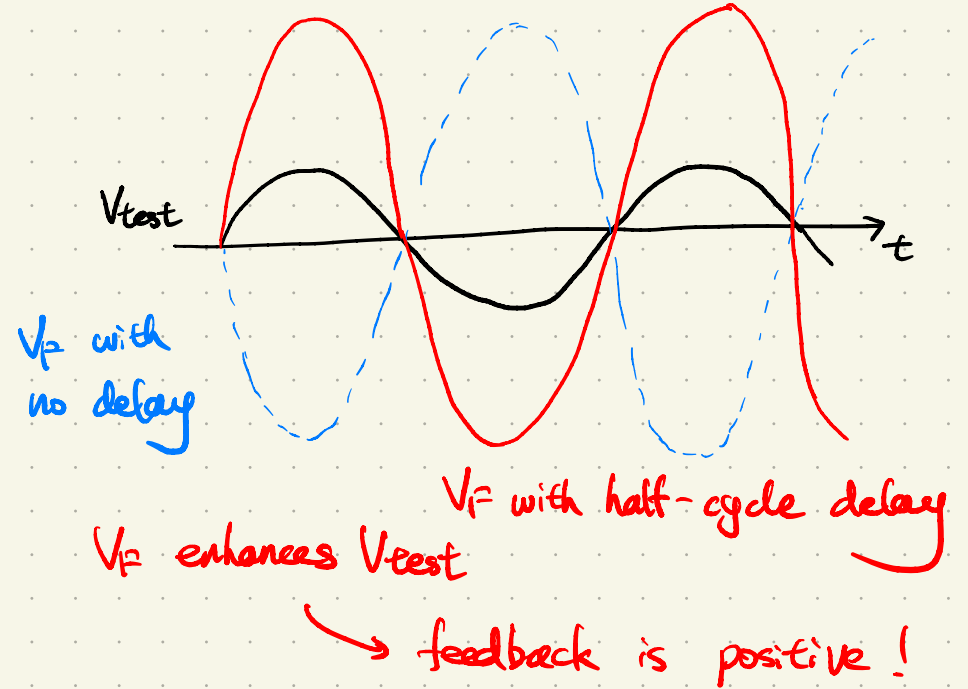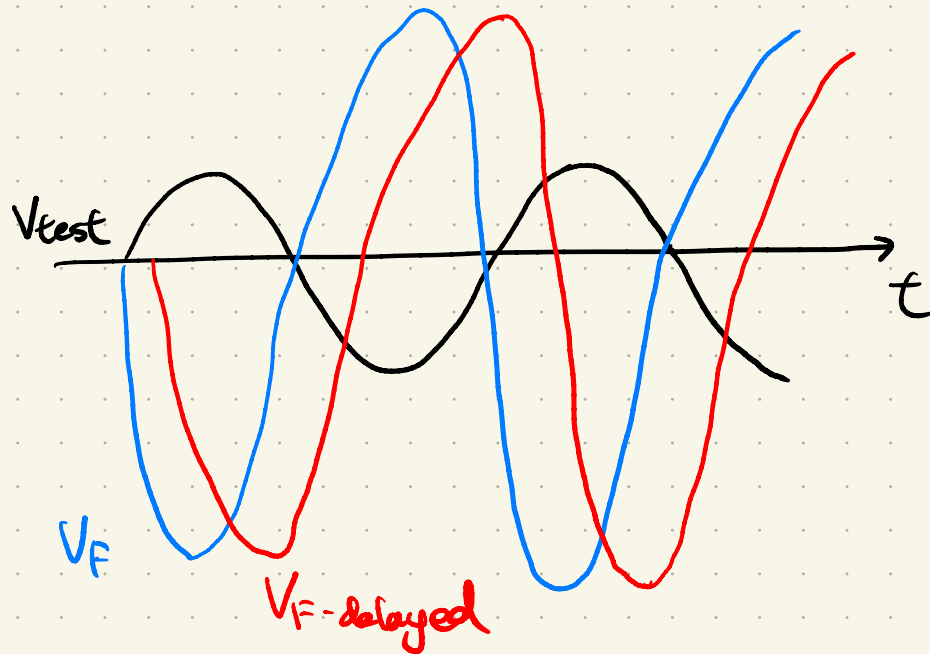

### Analysis of Instability

$$x(t) = a \cos \omega_0 t$$

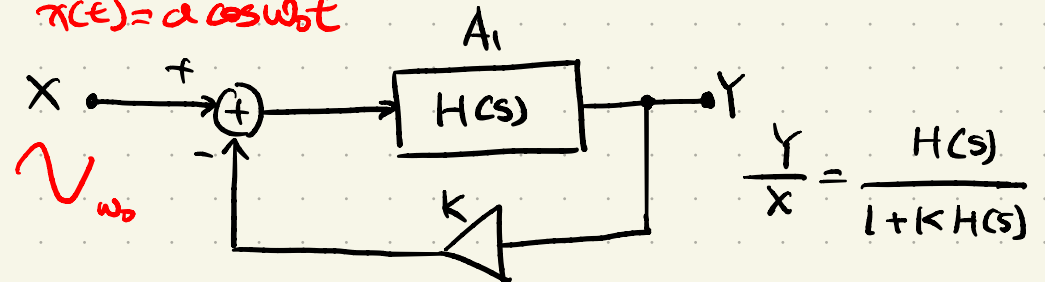

$$\frac{Y}{X} = \frac{H(s)}{1 + KH(s)}$$

$$\Rightarrow \frac{Y}{X} = \frac{H(s=j\omega_0)}{1 + \underline{KH(s=j\omega_0)}} = \infty$$

$\rightarrow -1 \Rightarrow$  unstable loop

$\Rightarrow$  { Good for building oscillators  
Bad for building amps.

## A Closer Look


If  $KH(j\omega_0) = -1 \Rightarrow$  loop is unstable

To avoid instability, we need to ensure the

$$KH(j\omega) \neq -1 \text{ for any } \omega$$


$$KH(j\omega) = -1 \Rightarrow \begin{cases} |KH(j\omega)| = 1 \\ \angle KH(j\omega) = 180^\circ \end{cases}$$

Try the loop test again:

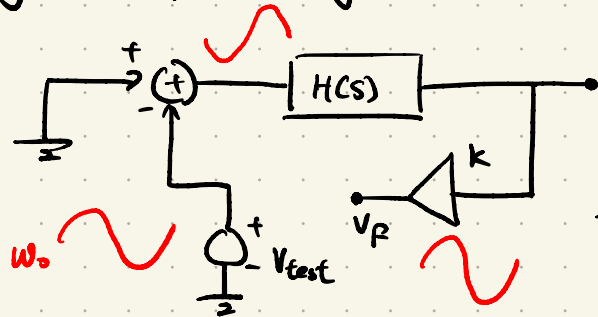

$V_F$  enhances  $V_{test}$   
 $\Rightarrow$  feedback is positive  
 at a frequency of  $\omega_0$
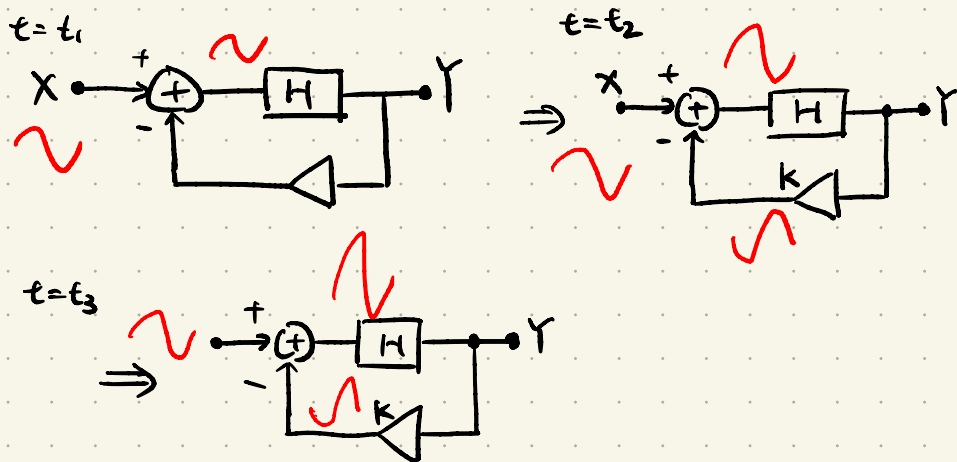
## Examine the close-loop system in the time domain



## Review of Bode's Rules

