
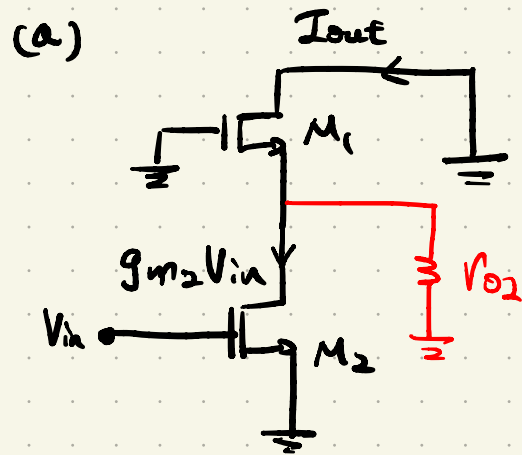
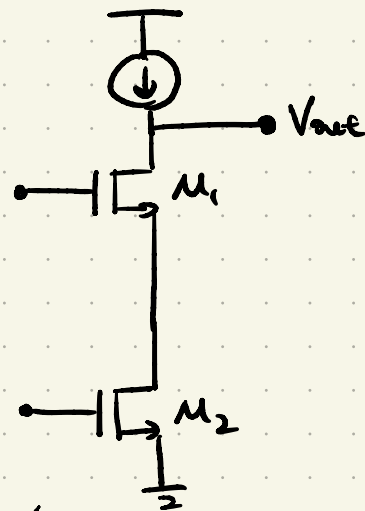


Lec 3: MOS and Bipolar Cascode Amp.


Cascode Amp

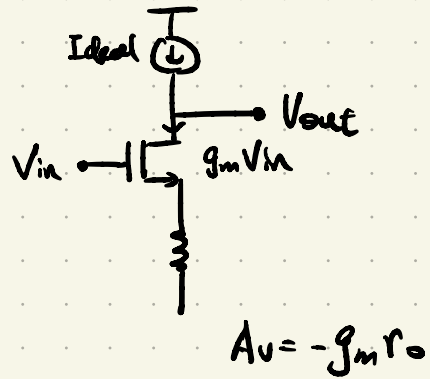

$$I_{out} \approx g_{m2} V_{in}$$

$$\Rightarrow G_m = g_{m2}$$



(b)

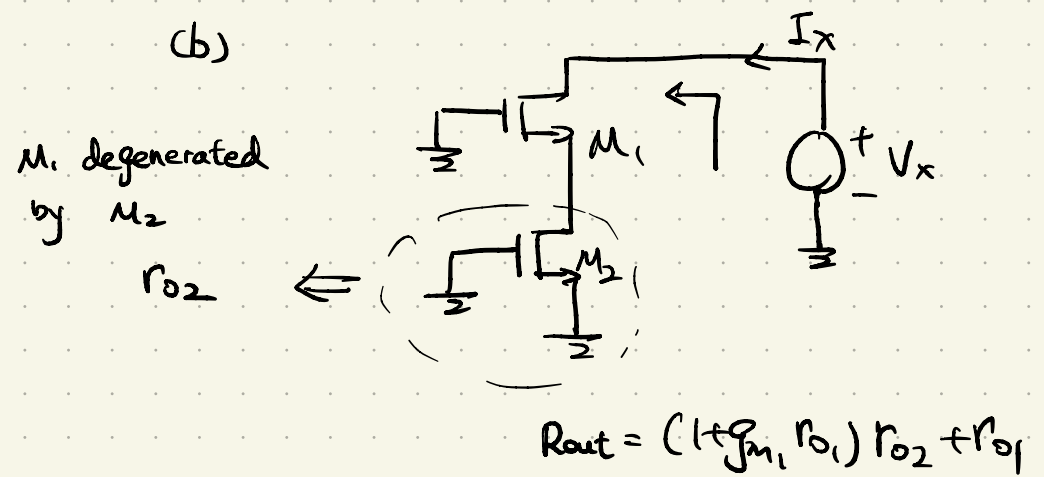

$$A_v = -g_{m2} [(1 + g_{m1} r_{o1}) r_{o2} + r_{o1}]$$


$$\approx -g_{m1} r_{o1} g_{m2} r_{o2}$$

Q:

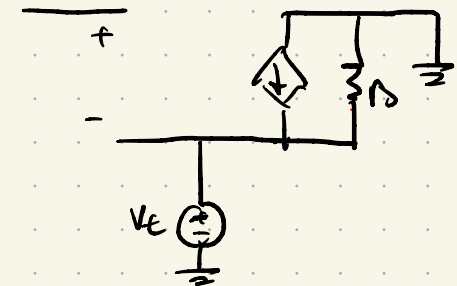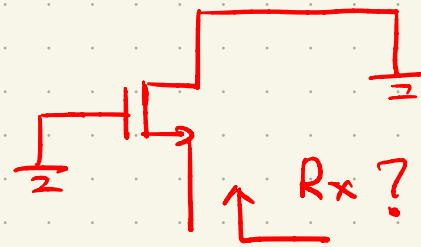


$$A: R_x = \frac{r_o}{1 + g_{m1} r_{o1}} \quad \text{or} \quad \frac{1}{g_{m1}} \parallel r_{o1}$$

Example:

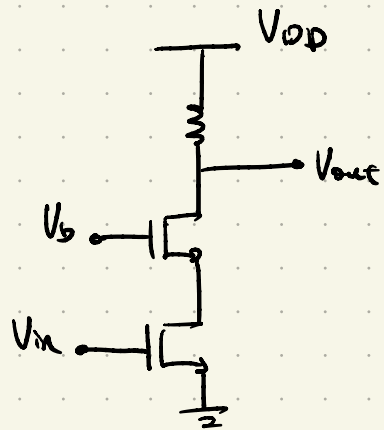


$A_v = ?$

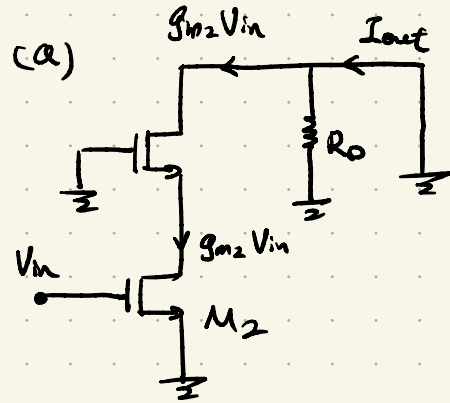

$$G_m = \frac{I_{out}}{V_{in}} = \frac{g_{m2}V_{in}}{V_{in}} = g_{m2}$$

(b)

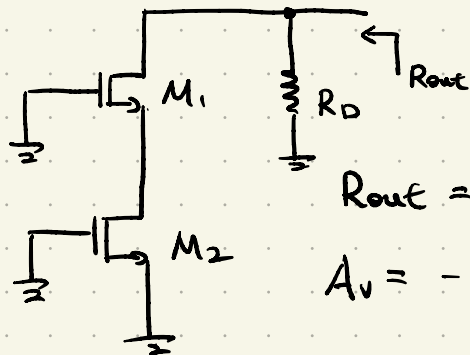


$$R_{out} = R_o \parallel [C(1 + g_{m1}r_{o1})r_{o2} + r_{o1}]$$

$$A_v = -g_{m2}R_o \parallel [C(1 + g_{m1}r_{o1})r_{o2} + r_{o1}]$$

this \$R_o\$ is BAD :c

Cascode Amp with Cascode Load

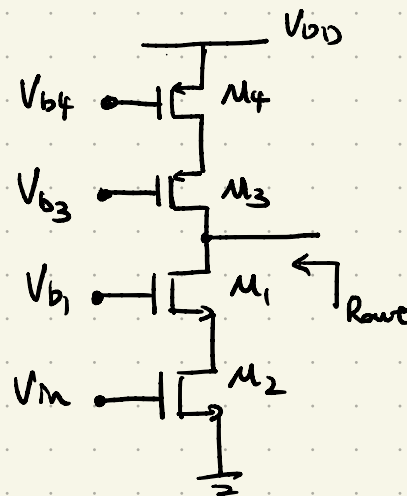


(a) $G_m = g_{m2}$

(b) $R_{out} = ?$

$$R_{out} = \left\{ (1 + g_{m1}r_{o1})r_{o2} + r_{o1} \right\} \parallel \left\{ (1 + g_{m3}r_{o3})r_{o4} + r_{o3} \right\}$$


A_v : tens to hundreds

Bipolar Cascode Amp

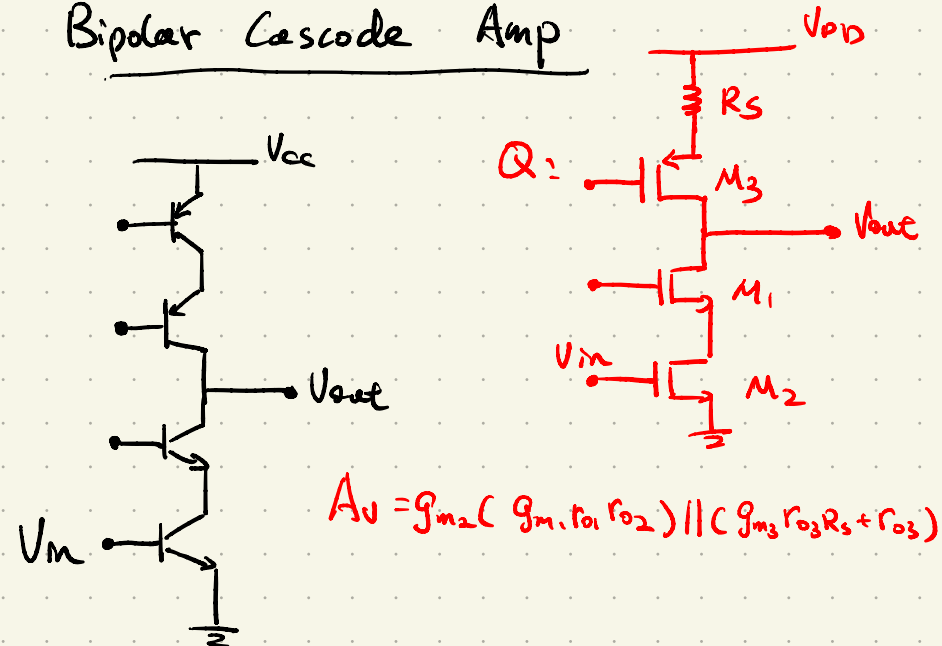

$$A_v = g_{m2} (g_{m1}r_{o1}r_{o2}) \parallel (g_{m3}r_{o3}R_s + r_{o3})$$

Cascode Amp with current source Load

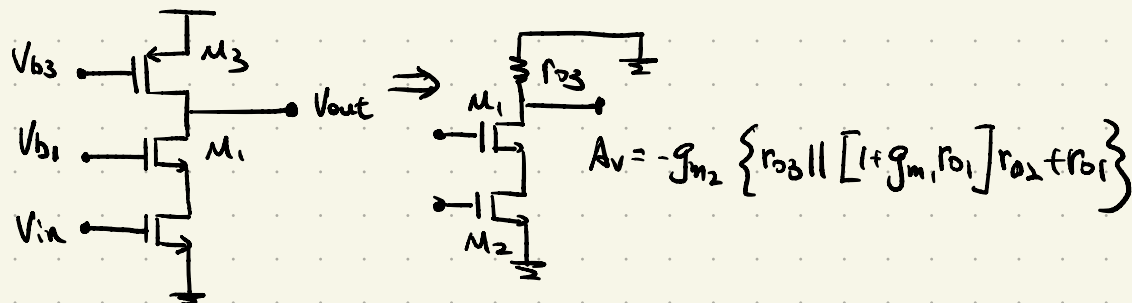

$$A_v = -g_{m2} \left\{ r_{o3} \parallel [1 + g_{m1}r_{o1}]r_{o2} + r_{o1} \right\}$$