
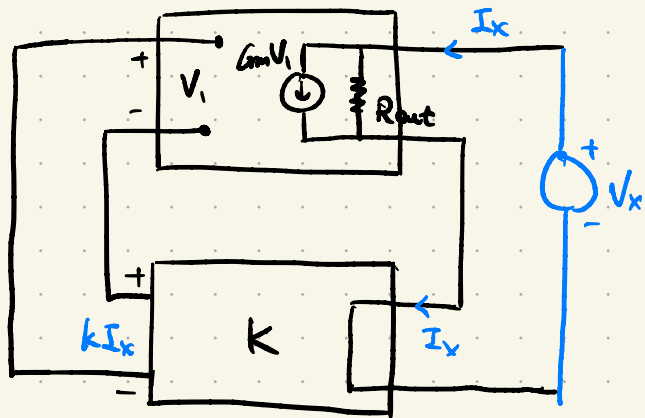


Lec 39


- Application Example of Feedback
- Current-Voltage Feedback
- Current-Current Feedback

• Current-Voltage Feedback

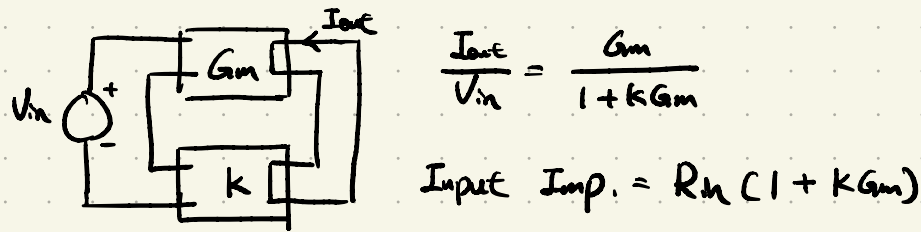


$$-kI_x G_m + \frac{V_x}{R_{out}} = I_x$$

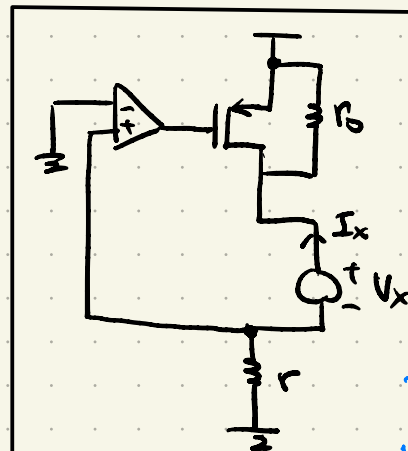
$$\Rightarrow \frac{V_x}{I_x} = R_{out}(1 + kG_m)$$



Example

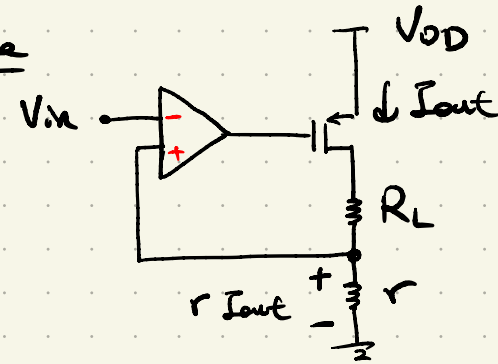

Open-Loop Parameters:

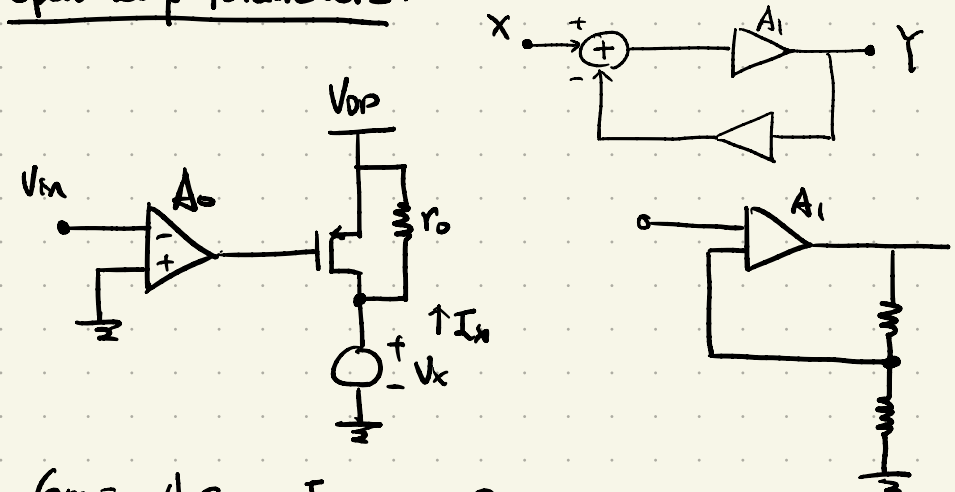

$$G_m = -A_0 g_m = \frac{I_{out}}{V_{in}} \quad R_{out} = r_o$$

Closed-Loop Parameters

$$G_{mcl} = \frac{-A_0 g_m}{1 + A_0 g_m r}$$

$$\text{Loop gain} = A_0 g_m r$$

$$\frac{V_x}{I_x} = r_o(1 + A_0 g_m r)$$

To measure the Output Imp. we should exclude the load (R_L)

